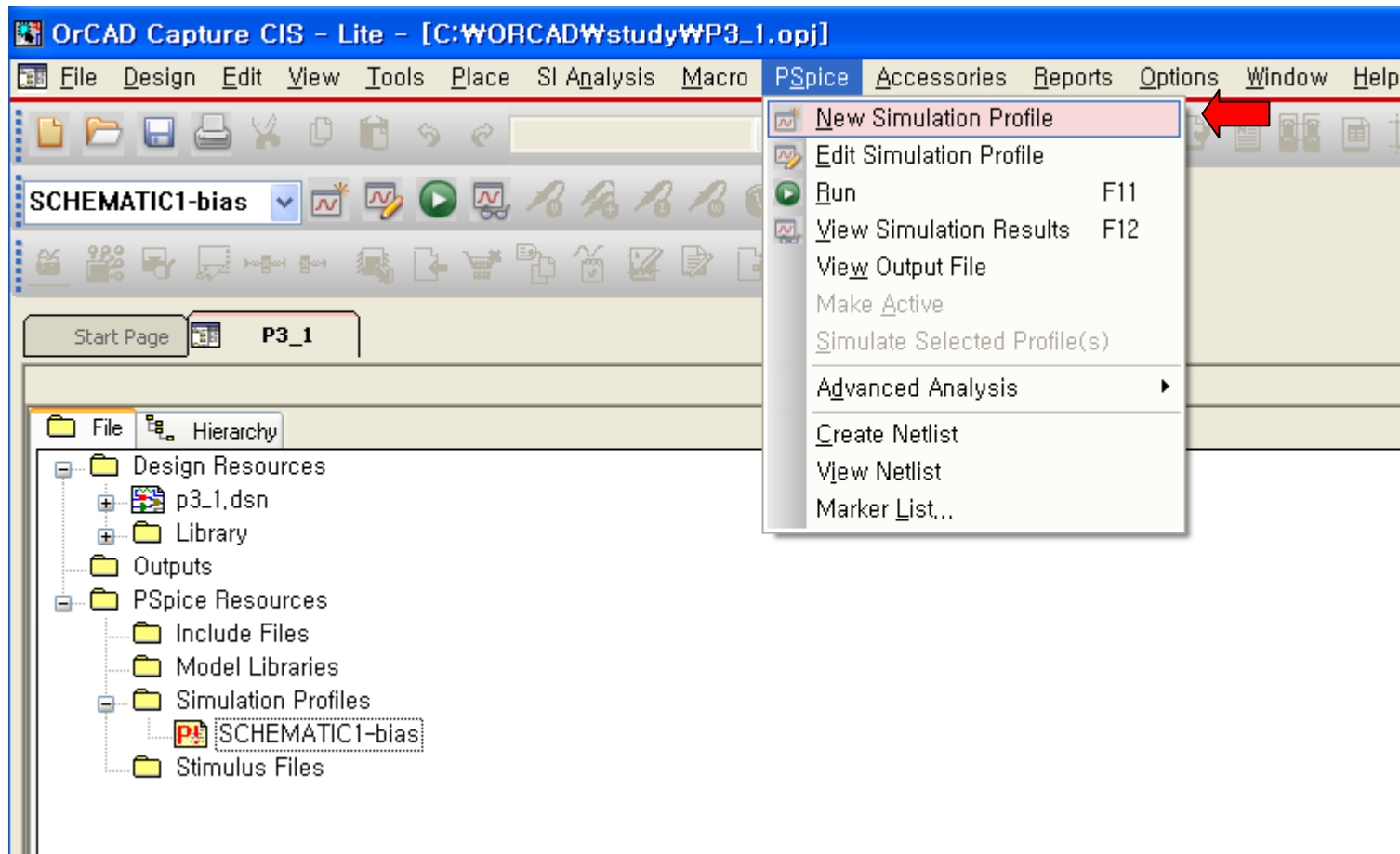
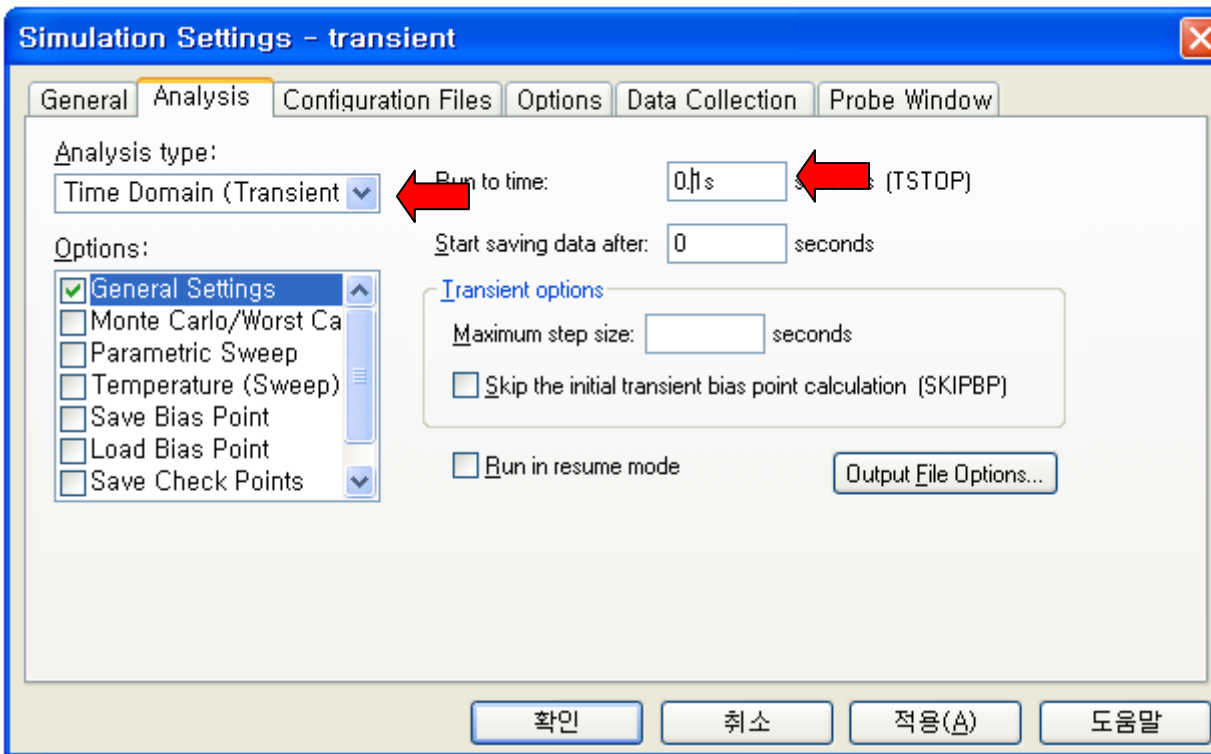
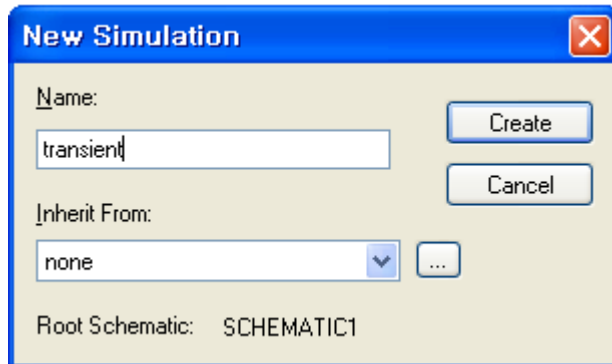

E3. 정현파 교류회로의 기초


Simulation Profile 추가




Simulation Profile 추가




Simulation Profile 추가

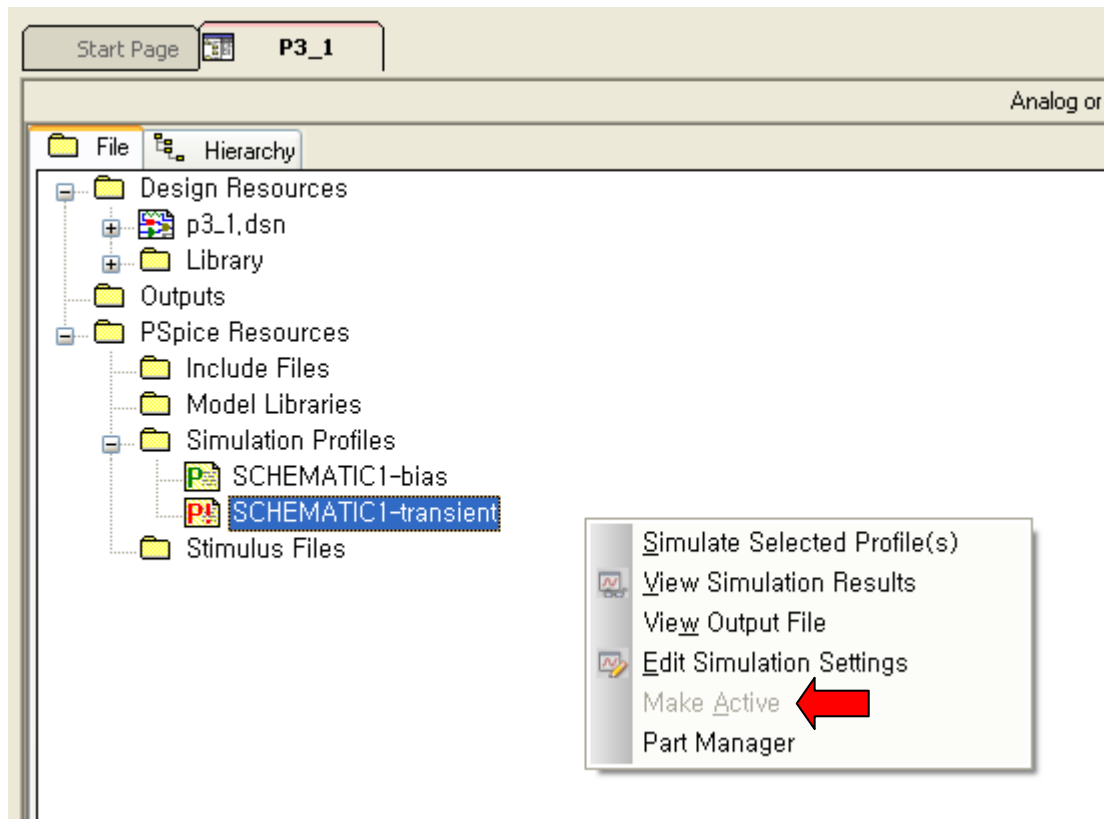

회로 입력


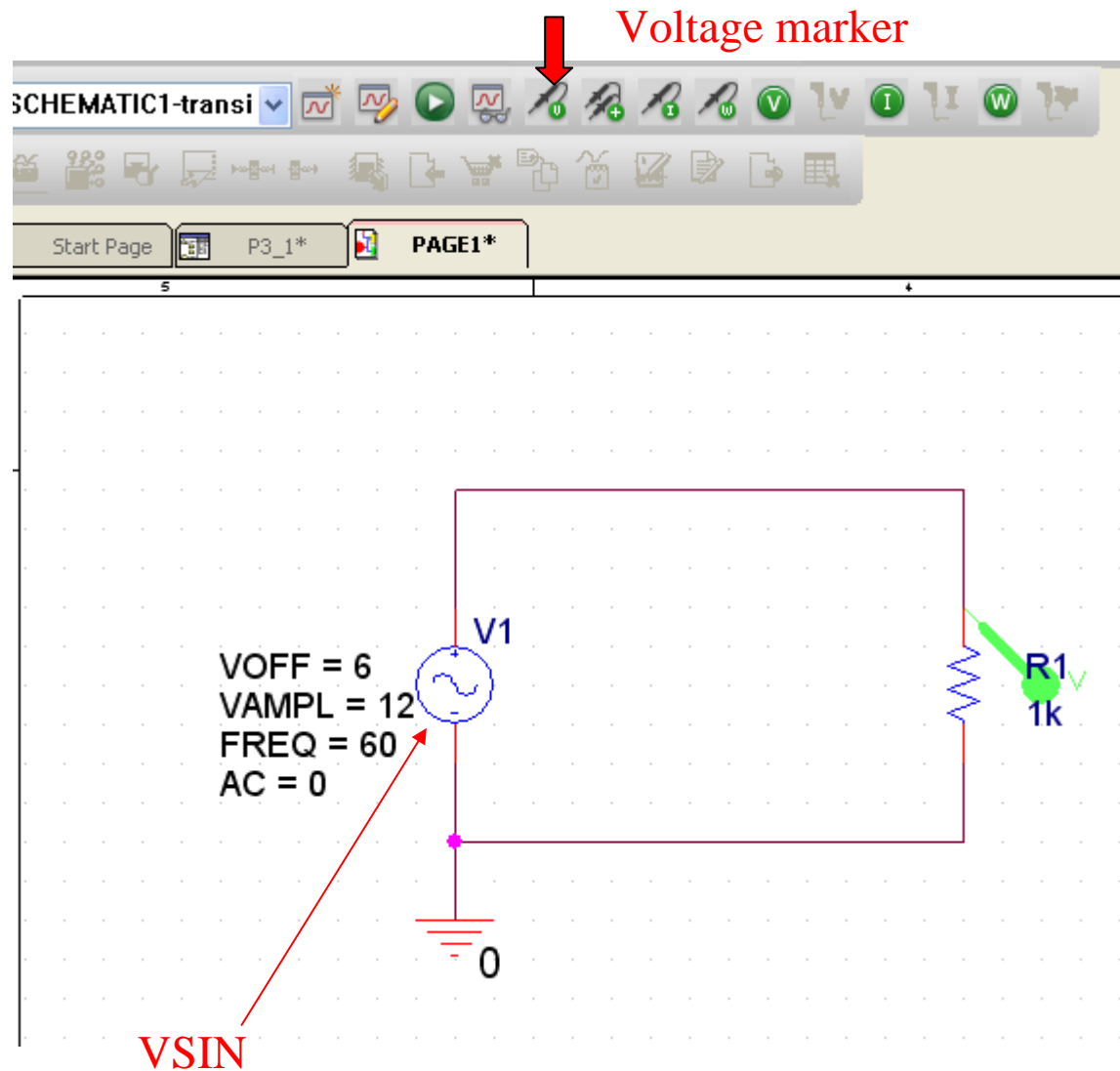


Simulation 결과


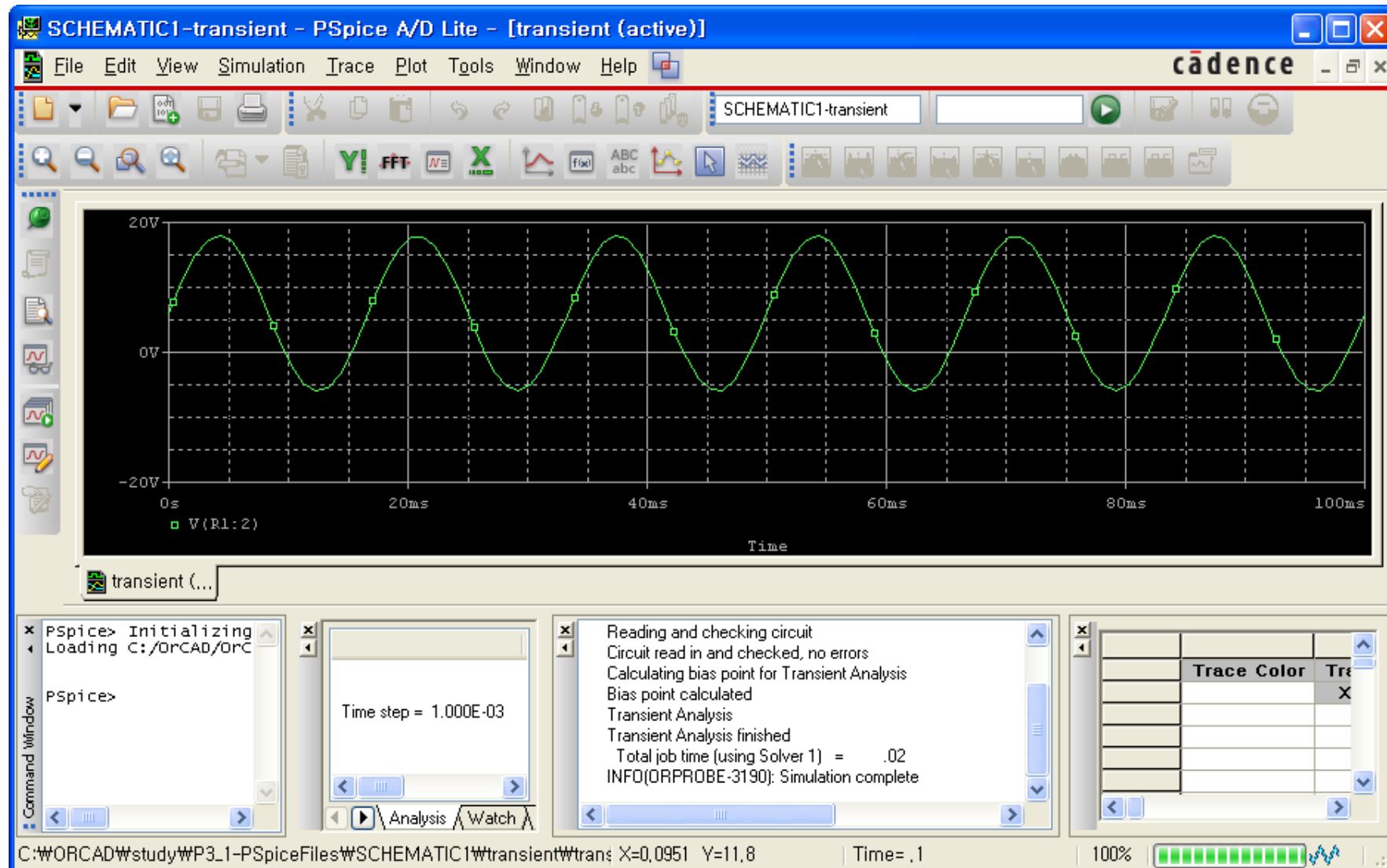


숙제

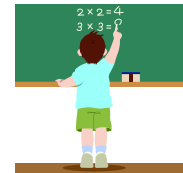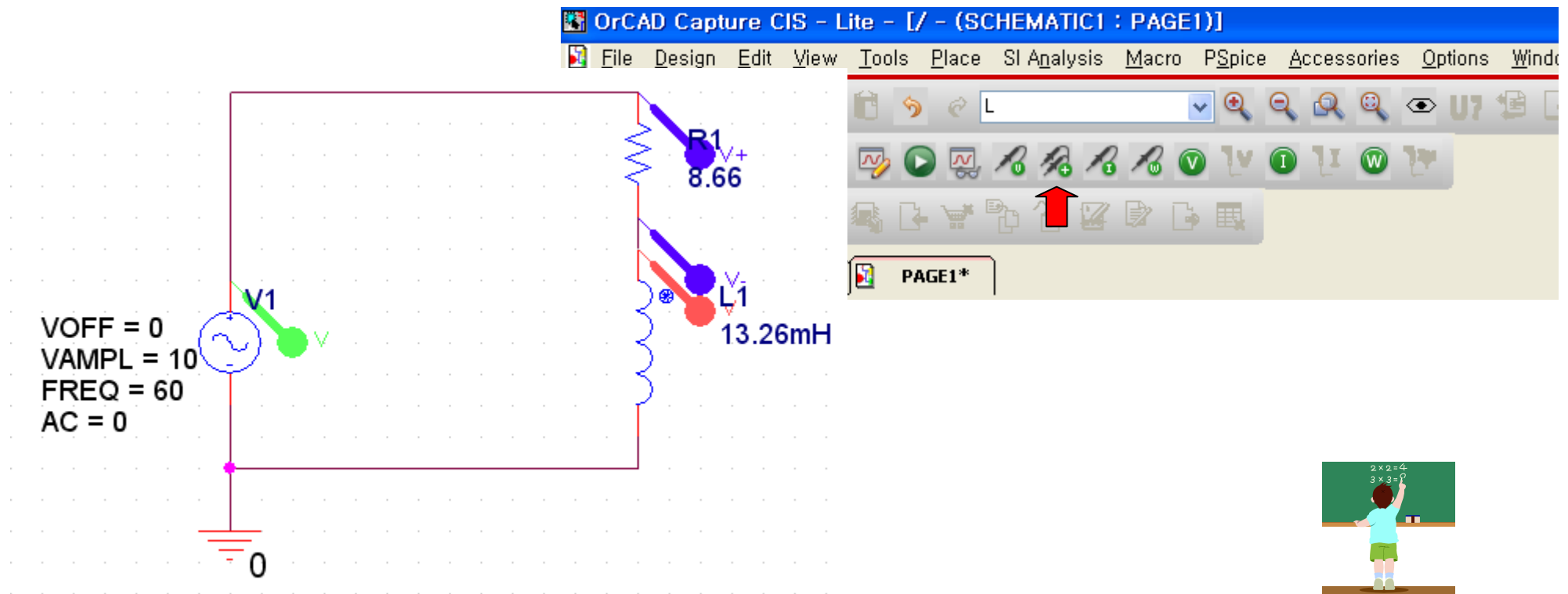- 1) 아래와 같이 예제5-14의 회로를 구성하라.
- 2) v_R , v_L 이 계산 결과와 일치하는지 확인하시오.



속제

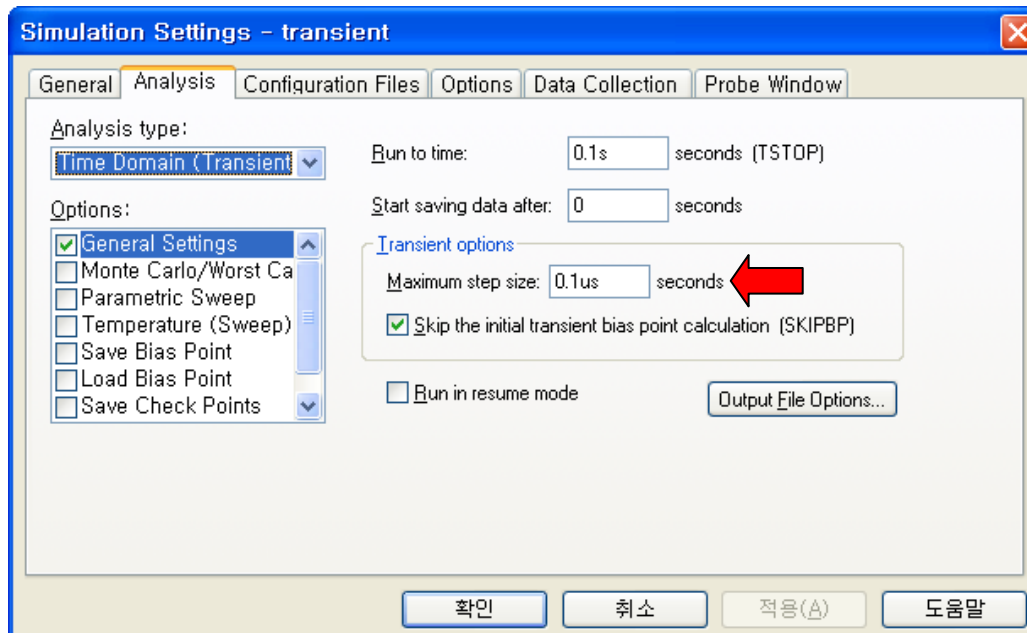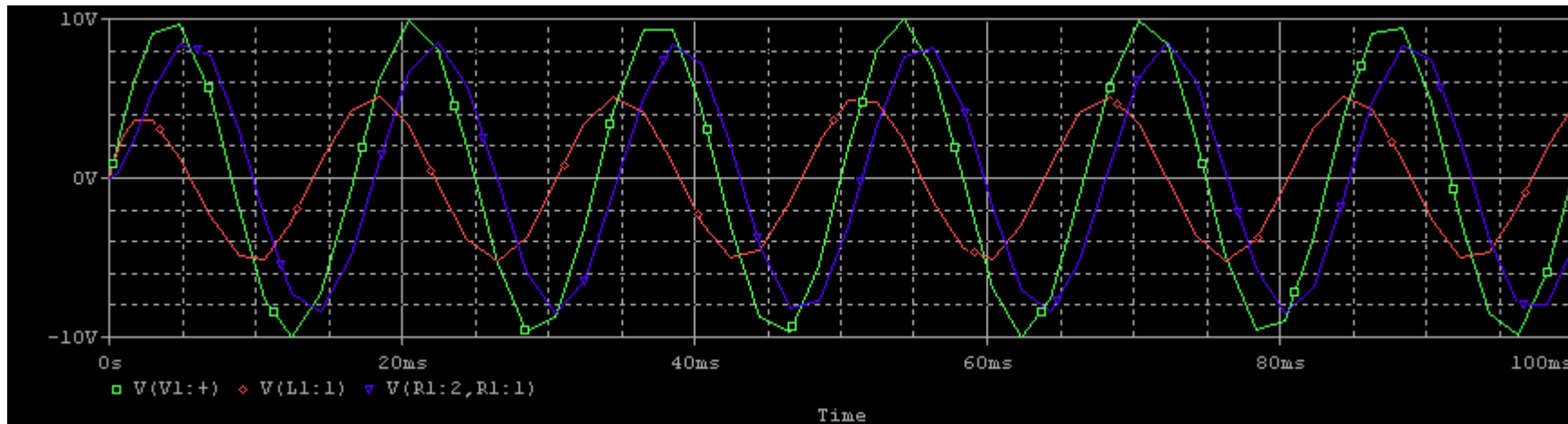

숙제

