

# Verilog HDL 조합회로

# 목차

- 순차 처리문
- 데이터 ·형
- 연산자
- 설계하기

# 순차 처리문

- 논리회로는 입력으로부터 출력을 얻는 과정을 보통의 프로그램에서와 같이 순차적인 절차로 기술할 수 있으며 initial문 또는 always문과 같은 순차 처리문이 이러한 절차를 기술하기 위해서 사용된다.
- initial문은 처음에 한 번만 수행되는 동작을, always문은 신호가 변할 때마다 반복하여 수행되는 동작을 기술한다.
- 순차 처리문 내에서는 보통의 프로그래밍 언어에서와 같이 할당문, 조건문, 반복문등이 사용될 수 있다.
- 순차 처리문은 다른 순차 처리문과 모듈/프리미티브 인스턴스 및 연속할당문들과는 병렬로 수행된다.

# 순차 처리문

- initial 문

`initial 문장; // 하나의 문장 포함`

```
initial begin // 여러 개의 문장들을 포함
    문장;
    문장;
    ...
end
```

- 일반적으로 신호의 초기화, 모니터링을 위한 파형출력 시뮬레이션 수행시에 한 번만 수행되는 과정을 기술하는 데 사용
- 여러 개의 initial문이 있으면 이들은 독립적으로 실행
- 실행하는 문장이 여러 개가 있으면 begin과 end를 사용하여 블록으로 묶어야 하며 블록 내의 문장들은 순차적으로 실행

# 순차 처리문

- always 문

always 반복조건  
문장;

always 반복조건 begin // 여러 개의 문장들을 포함  
문장;  
문장;  
...  
end


- 반복조건이 만족할 때마다 문장을 반복하여 수행
- C 언어의 무한 루프와 비슷한 개념, \$finish 나 \$stop에 의해서만 정지

# 데이터 .형

데이터 .형	의 미
네트(nets)	디바이스의 물리적인 연결
레지스터(registers)	추상적인 저장 장치
파라미터(parameters)	상수 선언

- 네트

 - 하드웨어 요소 사이의 연결을 나타냄
- 네트 값이 변할 때 자동으로 네트에 새로운 값이 전달됨
- 신호가 저장되지 않음



# 데이터 · 형(net)

벡터 혹은 비트로 지정

네트·형 [범위] [지연] 네트 이름, ..., 네트이름;

벡터 혹은 비트로 지정

키워드	정의
wire, tri	일반적 넷에 사용
wor, trior	<b>OR</b> 연산을 하는 wire
wand, triand	<b>AND</b> 연산을 하는 wire
triereg	값을 저장하는 넷에 사용
tri1	넷에 아무것도 인가되지 않으면 <b>1</b>
tri0	넷에 아무것도 인가되지 않으면 <b>0</b>
supply1	<b>Vdd</b> 를 나타냄
supply0	<b>Ground</b> 를 나타냄

# 데이터 · 형(register)

- Registers

- 일종의 변수로 사용, 일시적으로 데이터 저장,  
하드웨어 레지스터를 의미하지는 않음
- 새로운 값이 할당될 때 까지는 현재의 값을 그대로 유지

벡터 혹은 비트로 지정

레지스터·형 [범위] 레지스터 이름, ..., 레지스터 이름;

키워드	정의
reg	일반적으로 사용되는 레지스터
real	실수나 과학적 표기법에 사용되는 레지스터
time	시뮬레이션 시간을 저장하기 위한 레지스터
integer	정수 양을 다루기 위한 범용레지스터 signed 형태가 가능

← 회로설계에 사용

← 회로설계에 사용



# 데이터 ·형(register)

- ```
reg A;                //1비트 레지스터
reg [3:0] X;          //4비트 레지스터 X
reg [7:0] M,N;        //8비트 레지스터 M,N
X reg [3:0] CNT4, [7:0] CNT8; //문법에러
```
- ```
reg [7:0] MEMORY[0:255]; //8비트 X 256 크기의 메모리
/*레지스터 배열은 비트 선택과 부분 선택은 할 수 없고,
필히 워드 단위로 선택*/
MEMORY[100];            //100번지의 내용
/*비트 선택과 부분 선택을 하려면 네트를 사용*/
wire [7:0] BYTE;        //네트 선언
wire BIT3;
    assign BYTE = MEMORY[100]; //100번지의 내용을 복사
    assign BIT3 = BYTE[3];     //100번지 비트 번호 3을 복사
```

# 데이터 · 형(parameters)

- 회로의 비트 크기나 지연값 지정

상수 혹은 결과가 상수가 되는 식

parameter [범위] 이름 = 식;

```
parameter high_index = 31;           //정수
parameter width = 32, depth = 1024;  //정수
parameter byte_size = 8, byte_max = byte_size - 1; //정수
parameter a_real_value = 6.22;       //실수
parameter av_delay = (min_delay + max_delay)/2; //실수
parameter initial_state = 8'b1001_0110; //레지스터
```

# 연산자

구분	연산자	의미	연산자	의미
산술 연산자	+	덧셈	-	뺄셈
	*	곱셈	/	나눗셈
	%	나머지		
관계연산자	==	같다	!=	같지않다
	<	작다	<=	작거나 같다
	>	크다	>=	크거나 같다
논리연산자	&&	논리적AND		논리적 OR
	!	논리적NOT		

구분	연산자	의미	연산자	의미
논리연산자	~	비트 NOT	&	비트 AND
		비트 OR	^	비트 XOR
	^~, ~^	비트 XNOR		
시프트연산자	>>	오른쪽 shift	>>	왼쪽 shift
그밖의 연산자	? :	조건연산자	{ }	결합 연산자

\_\_\_\_\_



우선순위  
높음

우선순위  
낮음

# 연산자

- 조건연산자

## 예 16 덧셈, 뺄셈 조건 연산자의 예

```
module ADD_OR_SUBTRACT( A, B, OP, RESULT ); // 모듈 시작
    parameter ADD=1'b0;           // ADD는 1비트 상수("0")로 선언
    input    [7:0] A, B;           // A,B 입력은 8비트 벡터
    input    OP;                   // OP는 1비트 입력
    output   [7:0] RESULT;         // 8비트 출력
    // OP가 ADD면 RESULT = A+B, OP가 ADD가 아니면 RESULT = A-B
    assign   RESULT = (OP == ADD) ? A + B : A - B;
endmodule                          // 모듈 끝
```

### 예 17 네스티드(nested) 조건 연산자의 예

```
module ARITHMETIC( A, B, OP, RESULT ); // 모듈 시작
    parameter ADD=3'h0, SUB=3'h1, AND=3'h2, OR=3'h3, XOR=3'h4; // 상수 선언
    input  [7:0] A,B;      // A,B 입력은 8비트 벡터
    input  [2:0] OP;       // OP는 1비트 입력
    output [7:0] RESULT;   // 8비트 출력
    assign RESULT = ((OP == ADD) ? A + B : ( // OP가 ADD인 경우 덧셈
        (OP == SUB) ? A - B : ( // OP가 SUB인 경우 뺄셈
            (OP == AND) ? A & B : ( // OP가 AND인 경우 논리 AND
                (OP == OR) ? A | B : ( // OP가 OR 인 경우 논리 OR
                    //OP가 XOR인 경우 논리 XOR, 그 이외의 조건에서는 A가 전달
                    (OP == XOR) ? A ^ B : ( A )))))));
endmodule // 모듈 끝
```

- 
- 그림 3-2. 전 · 가산기를 실험하기 위한 회로도

```
module FULL_ADDER(X,Y,Z,C,S);
    input X,Y,Z;           //입력
    output C,S;            //출력
    wire S0,C0,C1;         //중간 출력을 와이어로 선언
    xor U1(S0,X,Y);        //S0 = X XOR Y
    and U2(C0,X,Y);         //C0 = X AND Y
    and U3(C1,S0,Z);        //C1 = S0 AND Z
    or U4(C,C1,C0);         //C(캐리) = C1 OR C0
    xor U5(S,S0,Z);         //S(합) = S0 XOR Z
endmodule
```



```
`timescale 1ns/1ns
`include "FULL_ADDER.v"
module testbench;
    reg X,Y,Z;
    wire C,S;

    FULL_ADDER ADDER(.X(X),.Y(Y),.Z(Z),.C(C),.S(S));
    initial begin
        $dumpfile("wave.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
        $monitor("X=%d Y=%b Z=%b, sum=%b C=%b",X,Y,Z,S,C);

        #5 X=0; Y=0; Z=0;
        #5 X=0; Y=0; Z=1;
        #5 X=0; Y=1; Z=0;
        #5 X=0; Y=1; Z=1;
        #5 X=1; Y=0; Z=0;
        #5 X=1; Y=0; Z=1;
        #5 X=1; Y=1; Z=0;
        #5 X=1; Y=1; Z=1;
    end
endmodule
```

## ➤ 산술 연산자 이해하기

### ➤ 입출력 및 기능 선택은 벡터로 선언

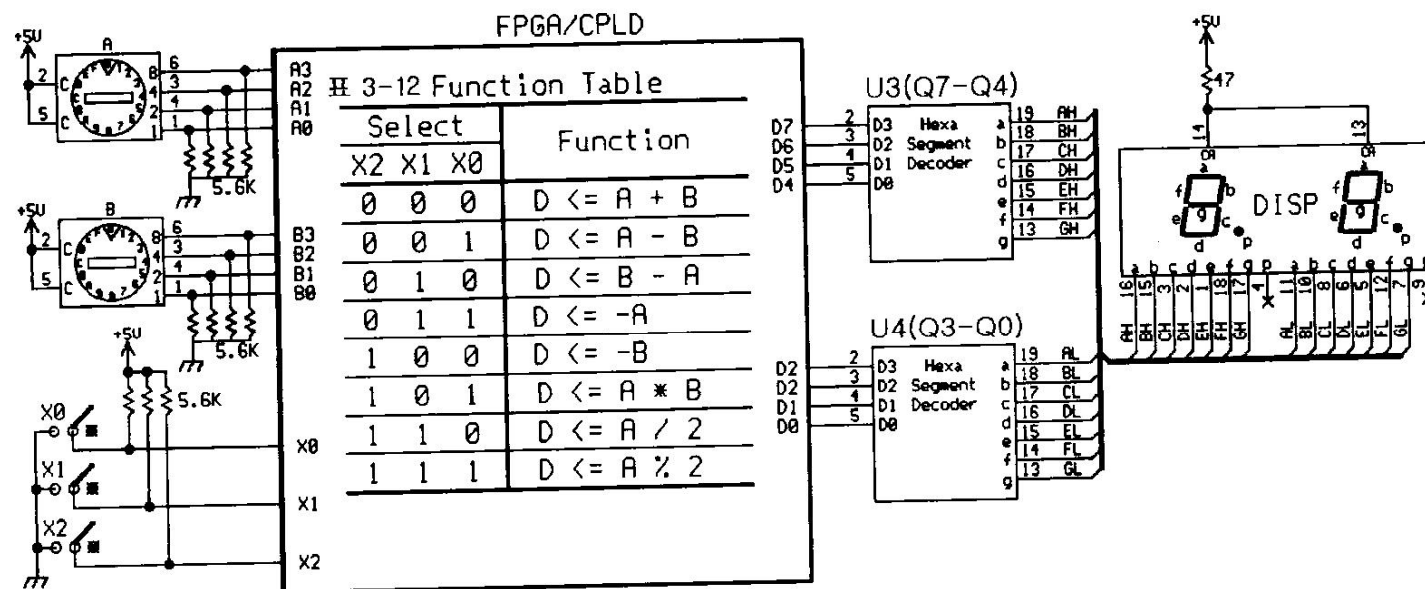


그림 3-8. 산술 연산자의 연습 회로도

```

module OPERATOR(A, B, X, D);    // 모듈 시작
    parameter  ADD=3'h0, SUB=3'h1, COMP=3'h2, NEG1=3'h3, // 상수 선언
               NEG2=3'h4, MUL=3'h5, DIV=3'h6, REM=3'h7;
    input [3:0] A, B;    // A, B 오퍼랜드 4비트 입력
    input [2:0] X;       // 기능 선택 3비트 입력
    output [7:0] D;      // 출력 8비트
    assign D = (X == ADD) ? A + B : // X가 ADD면 A + B
               (X == SUB) ? A - B : // X가 SUB면 A - B
               (X == COMP) ? B - A : // X가 COMP면 B - A
               (X == NEG1) ? -A :    // X가 NEG1면 -A
               (X == NEG2) ? -B :    // X가 NEG2면 -B
               (X == MUL) ? A * B :  // X가 MUL면 A 곱하기 B
               (X == DIV) ? A / 2 :  // X가 DIV면 A 나누기 2
               // X가 REM면 A/2의 나머지, 그 이외의 조건에서는 A값이 전달
               (X == REM) ? A % 2 : A ;
endmodule    // 모듈 끝

```

```
`timescale 1ns/1ns
`include "OPERATOR.v"
module testbench;
    reg[3:0] A,B;
    reg[2:0] X;
    wire[3:0] D;

    OPERATOR BCD(.A(A), .B(B), .X(X), .D(D));
    initial begin
        $dumpfile("wave.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);

        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h0; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h1; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h2; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h3; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h4; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h5; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h6; #10;
        A=4'h5; B=4'h2; X=3'h7; #10;
    end
endmodule
```

# Verilog HDL

## — 조합회로 응용

논리설계 및 실험

# 목 차

- 동작 레벨 기술
  - Function문
  - Block문
  - If문
  - Case문
  - For문
- 설계하기
  - Decoder
  - Encoder
  - Parity

# 동작레벨 기술

- “assign”문은 논리식을 그대로 나열하여 표현  
이런 방법을 데이터 흐름(Data flow)기술 이라 함
- 이와 반면 회로도와 논리식을 고려하지 않고,  
그 회로의 동작을 기술하는 방법이 있음  
이런 방법을 동작 레벨(behavioral) 기술이라 함

# function 문

- 함수 호출을 인라인(in-line) 코드로 호출하여  
함수의 출력을 합성하면 조합회로의 일부분이 됨

예) XOR함수를 “function”문으로 사용한 경우

```
module EXOR (IN1, IN2, OUT);           //모듈 시작
  input  IN1, IN2;                     //입력
  output OUT;                          //출력
      assign OUT = EXOR_FUNC (IN1, IN2); //function 호출
function EXOR_FUNC;                   //function 이름
  input IN1, IN2;                      //입력 선언
      if(IN1 ^ IN2)                    //(IN1 XOR IN2) 결과가 "1"이면 실행
          EXOR_FUNC = 1;               //function 이름으로 return
      else                             //(IN1 XOR IN2) 결과가 "0"이면 실행
          EXOR_FUNC = 0;               //function 이름으로 return
endfunction                           //function 문 끝
endmodule                             //모듈 끝
```



# function 문

- “function”문 형식

리턴되는 값의 크기(비트인 경우는 생략)

```
function [범위] 평선 · 이름; ← 평선 이름으로 리턴.  
                               평선 이름 다음에  
                               세미콜론이 있어야 한다.  
    평선 선언문  
    처리문  
endfunction
```

- (1) function내부에서 하나 이상의 문장을 사용할 수 있으며, 하나 이상의 문장을 사용하려면 “begin ~ end” 블록으로 둘러싸야 함
- (2) function내에 선언된 지역(local) 변수는 전부 일시적인 것으로 취급되며, 이와 같은 변수는 “wire”로 합성됨
- (3) function 정의에는 타이밍을 정의하는 문장을 포함하면 안됨
- (4) function 정의는 module안에 있어야 함
- (5) function은 순차 처리문에서 설명하는 “task”를 사용할 수 없는 반면, “task”에서는 function을 사용할 수 있음

# function 문

- “function”문 호출 방법

function은 function자체의 이름으로 단지 한 개의 값만 return할 수 있는데, 이 값을 받는 형식은 다음과 같음

**네트 = 평선 · 이름 (인수 · 이름, ..., 인수 · 이름)**

- 입력 선언

function이름 다음에 바로 입력을 선언해야 하며, 적어도 하나 이상의 “input”이 있어야 하고, “output”, “inout” 포트는 사용 불가능 함

***input* [범위] 입력 · 변수, ..., 입력 · 변수**

- function에서의 출력

function에서 출력은 function이름에 할당되며, 출력은 하나만 가질 수 있음  
연결 연산자 [ { } ]를 사용하면, 여러 개의 출력을 하나로 묶어서 return 가능

- 다른 선언문

reg, parameter, integer등을 선언할 수 있음

# block 문

- “begin ~ end”라는 block문은 여러 개의 문을 하나의 문으로 취급하기 위하여 사용하는 것

- (1) 복문을 1개의 문(statement)으로 취급함
- (2) 순차 처리 block을 명확히 나누게 함
- (3) 기술한 것을 보기가 쉬움

- 문(statement) 이란?

문이란 [assign A =B;]와 같이 [ ; ]으로 구분한 것을 의미,  
if문, case문도 하나의 문으로 취급가능

그러나, 이런 방법을 사용하면 if문에서 하나의 문밖에 쓸 수 없으므로,  
여러 개의 문을 쓰는 방법을 생각해야함

# block 문

- 여러 개의 문을 하나의 문으로 취급

```
begin : 블록 · 이름 ← 블록 · 이름은 생략 가능
  reg 지역 변수;
  integer 지역 변수; ← 지역 변수는 필요한 경우에만 선언
  parameter 지역 변수;
  ... 문장 ...
end ← begin, end에 세미콜론(;) 없는 것에 주의
```

- 이름이 있는 블록 안에서는 지역변수들을 선언할 수 있지만, 이름이 없는 블록 안에서는 지역변수를 선언할 수 없음
- 이름 있는 블록 안에서는 “disable”문을 사용할 수 있음
- if, case문 등에서 한 문장 이상을 사용할 때는 반드시 블록문을 사용
- function, always 문에서 여러 개의 문장을 하나로 묶을 때 많이 사용, always 문에서 주로 사용하기 때문에 “순차처리 블록”이라 부름
- 병렬 처리를 위한 병렬 처리 블록인 “fork ~ join”이 있지만, 실제 설계에는 사용 불가능, 시뮬레이션에서만 사용됨

# if 문

- “if ~ else” 문

- (1) 블록문이 없는 “if ~ else”문의 형식

*if* (조건식)

문장 1; ← <조건식>이 조건이 맞으면 실행

*else* ← 이 이하는 생략이 가능하지만, 조합회로에서는 생략하면 불필요한 래치가 만들어진다.

문장 2; ← <조건식>이 조건이 맞지 않으면 실행

- (2) 블록문이 있는 “if ~ else”문의 형식

*if* (조건식)

*begin*

... 문장 ...

*end*

← <조건식>이 참("1")  
이면 블록을 실행

*else*

*begin*

... 문장 ...

*end*

← <조건식>이 거짓("0")  
이면 블록을 실행

# if 문

- Nested “if ~ else”문

“if ~ else”문에서 “else” 다음에 “if”문을 또 사용하는 것  
5개를 넘지 않는 것이 하드웨어 구성상 좋음

if(SELECT[1])	//SELECT[1]=1일 경우
begin	//블록문 시작
if(SELECT[0]) OUT=IN[3];	//SELECT[0]=1일 경우
else OUT=IN[2];	//SELECT[0]=0일 경우
end	//블록문 끝
else	//SELECT[1]=0일 경우
begin	//블록문 시작
if(SELECT[0]) OUT=IN[1];	//SELECT[0]=1일 경우
else OUT=IN[0];	//SELECT[0]=0일 경우
end	//블록문 끝

# case 문

- “case” 문장 형식

casex 혹은 casez를 사용할 수 있다.

*case* (판정식) ← 판정식은 괄호로 둘러싼다

항1 : 처리문1 ; ← 판정식이 항1과 같으면, 처리문1을 실행

항2 : 처리문2 ; ← 판정식이 항2와 같으면, 처리문2를 실행

⋮

항N : 처리문N ; ← 판정식이 항N과 같으면, 처리문N을 실행


*default* : 처리문N+1 ; ← 판정식이 항N까지 일치하지 않으면, 처리문N+1을 실행

*endcase* ← 세미콜론이 없는 것에 주의

- (1) “항1 ~ 항n”은 한번 사용한 것은 사용불가, 보통 상수를 사용, “판정식”에 식 혹은 여러 식을 사용할 경우 “,”로 분리
- (2) 처리문에서 여러 문장을 처리하려면, 블록문으로 묶어야 함
- (3) 판정식에서 판정가능한 모든 값을 “항1 ~ 항n”에서 사용하지 않았을 경우 “default”문으로 사용하지 않은 “항”에 대해 처리 해야 함

# case 문

- 예제

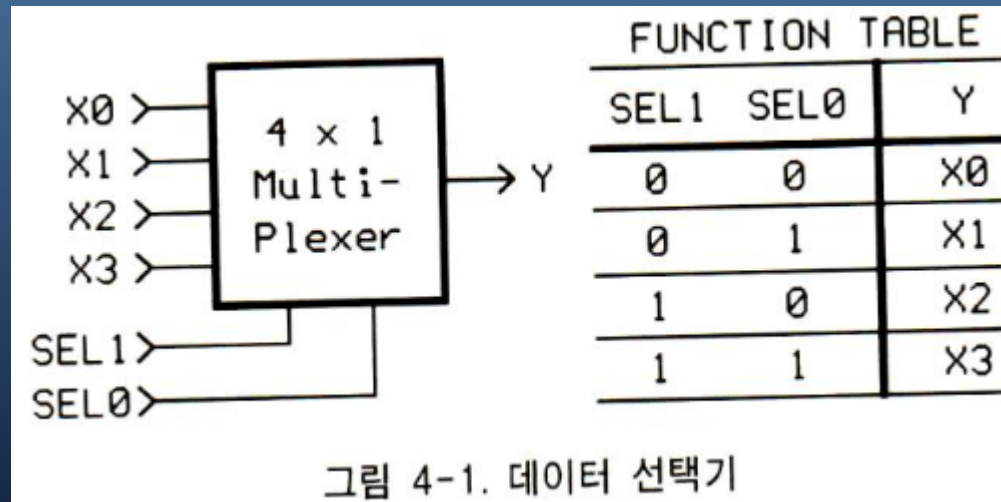

```
/* 4-1 데이터 선택기 */
module SEL (X0, X1, X2, X3, SEL, Y);
    input X0, X1, X2, X3;
    input [1:0] SEL;
    output Y;
    assign Y=FUNC_SEL (X0, X1, X2, X3, SEL);
    function FUNC_SEL;
        input X0, X1, X2, X3;
        input [1:0] SEL;
        case (SEL)
            0 : FUNC_SEL = X0;
            1 : FUNC_SEL = X1;
            2 : FUNC_SEL = X2;
            3 : FUNC_SEL = X3;
        endcase
    endfunction
end
```

//모듈시작  
//입력을 각각 비트로 선언  
//선택선을 벡터로 선언  
//출력  
//function호출, 출력은 1비트  
//function이름  
//입력 선언  
//입력 선언  
//조건을 모두 나열했기에 "default"는 없어도 됨  
//SEL=0이면 X0을 function이름으로 return  
//SEL=1이면 X1을 function이름으로 return  
//SEL=2이면 X2을 function이름으로 return  
//SEL=3이면 X3을 function이름으로 return  
//case문 끝(세미콜론 없음을 주의)  
//function문 끝  
//모듈 끝



# case 문

- “casex, casez” 문  
“case”문을 변형한 것, 비교하는데 무관 조건 사용 가능


- (1) “case”문에서는 “항1 ~ 항n”에 “0, 1, x, z”의 네 가지 항을 취급
  - (2) “casex”문에서는 “항1 ~ 항n”에 “x, z, ?”의 값이 있으면,  
“casex (판정식)”의 대응되는 비트는 비교하지 않음
  - (3) “casez”문에서는 “항1 ~ 항n”에 “z, ?”의 값이 있으면,  
“casez (판정식)”의 대응되는 비트는 비교하지 않음
- (주의) 위에서 제기한 문제들은 시뮬레이션할 때 발생 됨

“casex”, “casez”문 사용 예

```
reg[3:0] cond;  
case (cond)                                //cond=4'b1000 혹은 cond=4'b1001일때 OUT=1  
  4'b100x : OUT = 1;  
  default : OUT = 0;  
endcase  
  
casez (cond)                               //cond=4'b1000 혹은 cond=4'b1001일때 OUT=1  
  4'b110z : OUT = 1;  
  default : OUT = 0;  
endcase
```

# for 루프문

- “for” 루프문의 형식

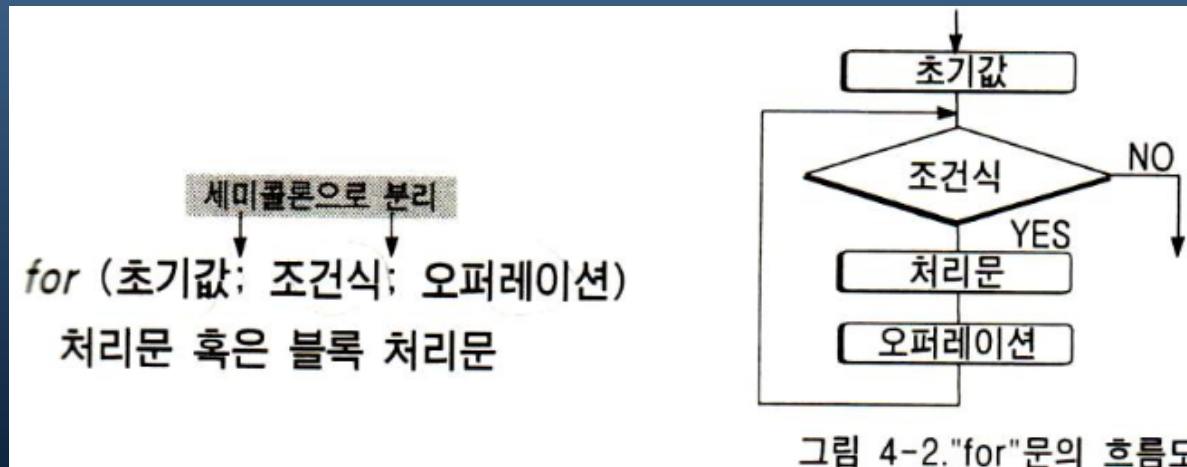

-> “for” 문에서 사용하는 인덱스(index)는 “integer”로 선언되어야 함

- “for” 루프문의 사용 가능 형식

For (index = low\_range; index < high\_range; index = index + step)

For (index = high\_range; index > low\_range; index = index - step)

For (index = low\_range; index <= high\_range; index = index + step)

For (index = high\_range; index >= low\_range; index = index - step)

# for 루프문

- 예제

(A의 하위 비트 ~ 상위 비트) AND (B의 상위 비트 ~ 하위 비트)

```
for (i=0; i<8; i=i+1)
```

```
    C[i] = A[i] & B[7-i];
```

//연산결과

```
    C[0] = A[0] & B[7];
```

```
    C[1] = A[1] & B[6];
```

```
    C[2] = A[2] & B[5];
```

```
    C[3] = A[3] & B[4];
```

```
    C[4] = A[4] & B[3];
```


```
    C[5] = A[5] & B[2];
```

```
    C[6] = A[6] & B[1];
```

```
    C[7] = A[7] & B[0];
```

# 설계하기

- 디코더 (decoder)

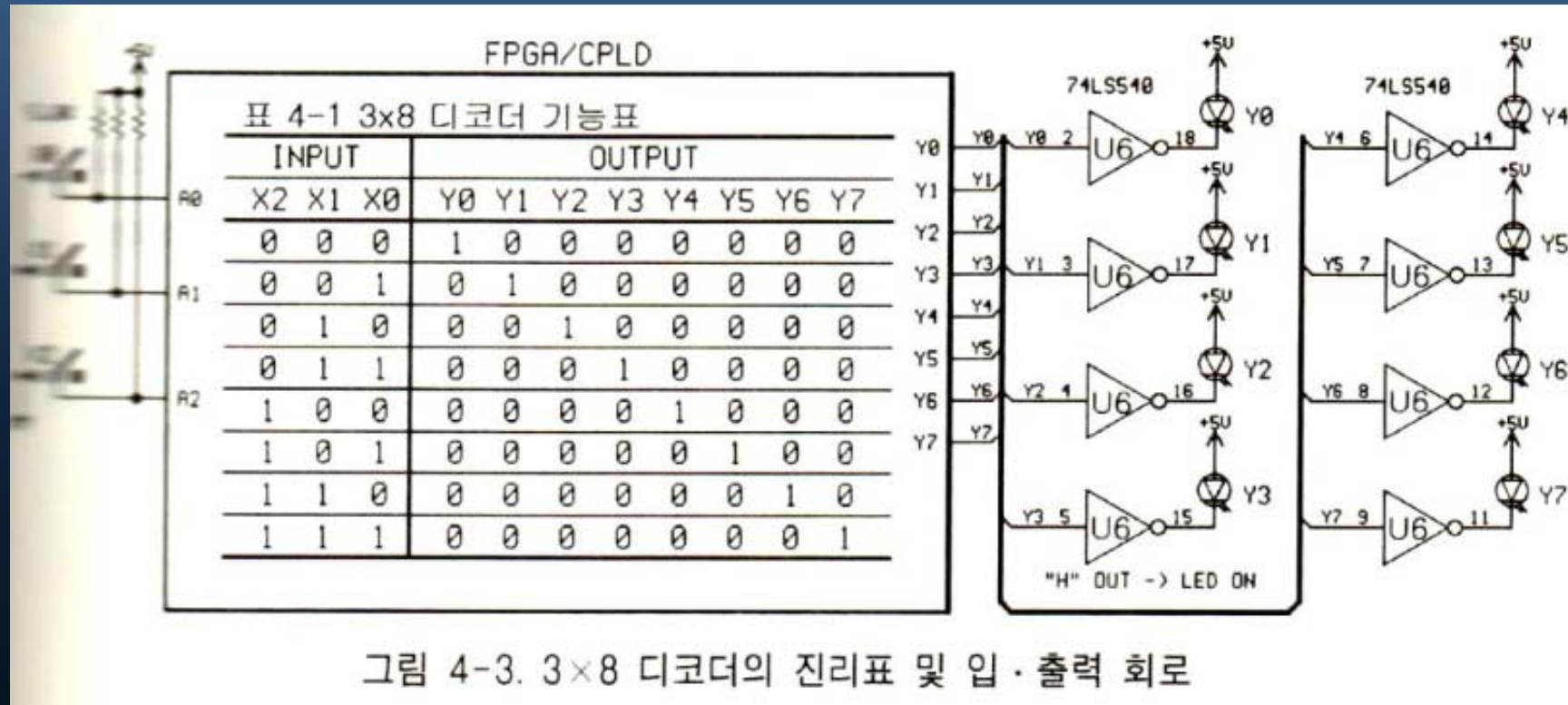

# 설계하기

//시프트 연산자 이용하기

```
module DECODER (A, Y);
```

```
    input [2:0] A;           //입력 3비트
```

```
    output [7:0] Y;         //출력 8비트
```

```
        assign Y = 1'b1 << A; //입력값만큼 "1"을 왼쪽으로 이동해서 Y에 대입
```

```
endmodule
```

//관계 연산자 이용하기

```
module DECODER (A, Y);
```

```
    input [2:0] A;           //입력 3비트
```

```
    output [7:0] Y;         //출력 8비트
```

```
    //관계 연산자의 비교 결과가 참이면 1이 됨.
```

```
    assign Y[0] = (A == 3'h0); //A가 "000"이면 Y[0]=1
```

```
    assign Y[1] = (A == 3'h1); //A가 "001"이면 Y[1]=1
```

```
    assign Y[2] = (A == 3'h2); //A가 "010"이면 Y[2]=1
```

```
    assign Y[3] = (A == 3'h3); //A가 "011"이면 Y[3]=1
```

```
    assign Y[4] = (A == 3'h4); //A가 "100"이면 Y[4]=1
```

```
    assign Y[5] = (A == 3'h5); //A가 "101"이면 Y[5]=1
```

```
    assign Y[6] = (A == 3'h6); //A가 "110"이면 Y[6]=1
```

```
    assign Y[7] = (A == 3'h7); //A가 "111"이면 Y[7]=1
```

```
endmodule
```

# 설계하기

```
// "case" 문 사용하기
module DECODER (A, Y);
    input [2:0] A;           // 입력 3비트
    output [7:0] Y;          // 출력 8비트
    assign Y = FUNC_DECODER (A); // function을 콜한다. return된 값을 Y로 출력
    // 디코더 function. retrun된 값은 FUNC_DECODER 8비트
    function [7:0] FUNC_DECODER;
        input [2:0] A;       // 입력 3비트
        case (A)
            0 : FUNC_DECODER = 8'b0000_0001; // A가 "000"인 경우
            1 : FUNC_DECODER = 8'b0000_0010; // A가 "001"인 경우
            2 : FUNC_DECODER = 8'b0000_0100; // A가 "010"인 경우
            3 : FUNC_DECODER = 8'b0000_1000; // A가 "011"인 경우
            4 : FUNC_DECODER = 8'b0001_0000; // A가 "100"인 경우
            5 : FUNC_DECODER = 8'b0010_0000; // A가 "101"인 경우
            6 : FUNC_DECODER = 8'b0100_0000; // A가 "110"인 경우
            7 : FUNC_DECODER = 8'b1000_0000; // A가 "111"인 경우
            // 조건을 모두 나열했기 때문에, "default"항은 없어도 됨.
            default : FUNC_DECODER = 8'b0000_0000; // A가 일치되는 값이 없을 경우
        endcase
    endfunction
endmodule
```

# 설계하기


```
//if문 사용하기
module DECODER (A, Y);
    input [2:0] A;          //입력 3비트
    output [7:0] Y;         //출력 8비트
    assign Y = FUNC_DEC (A); //function을 콜한다. return된 값을 Y로 출력
    // 디코더 function. retrun된 값은 FUNC_DEC 8비트
    function [7:0] FUNC_DEC;
        input [2:0] A;      //입력 3비트
        if (A == 3'b000)    //A가 "000"인 경우
            FUNC_DEC = 8'b0000_0001;
        else                //A가 "000"이 아닌 경우
            if (A == 3'b001) //A가 "001"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0000_0010;
            else if (A == 3'b010) //A가 "010"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0000_0100;
            else if (A == 3'b011) //A가 "011"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0000_1000;
            else if (A == 3'b100) //A가 "100"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0001_0000;
            else if (A == 3'b101) //A가 "101"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0010_0000;
            else if (A == 3'b110) //A가 "110"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b0100_0000;
            else if (A == 3'b111) //A가 "111"인 경우
                FUNC_DEC = 8'b1000_0000;
            else                //조건이 맞는 경우가 없을 경우
                FUNC_DEC = 8'b0000_0000;
    endfunction
endmodule
*/
```

# 설계하기

```
`include "DECODER.v"
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg [2:0] A;                //입력을 레지스터로 선언
    wire [7:0] Y;              //출력을 와이어로 선언
    integer i;                 //루프에 사용하는 인덱스
    //테스트벤치에서 자동으로 만들어진 것에 인스턴스 이름(U1)만 변경함
    DECODER U1 (.A(A), .Y(Y));
    initial begin              //블록문 시작
        $dumpfile ("DECODER_wave.vcd");
        $dumpvars (0, testbench);
        A = 0;                //입력 초기값 설정
        for (i=0; i<=7; i=i+1) //i=0부터 7까지 루프
            //앞의 신호를 100[ns] 동안 유지하고 난 후, A+1
            #5 A = A + 1;
    end
endmodule
```




# 설계하기

 

# 설계하기

- 인코더 (encoder)

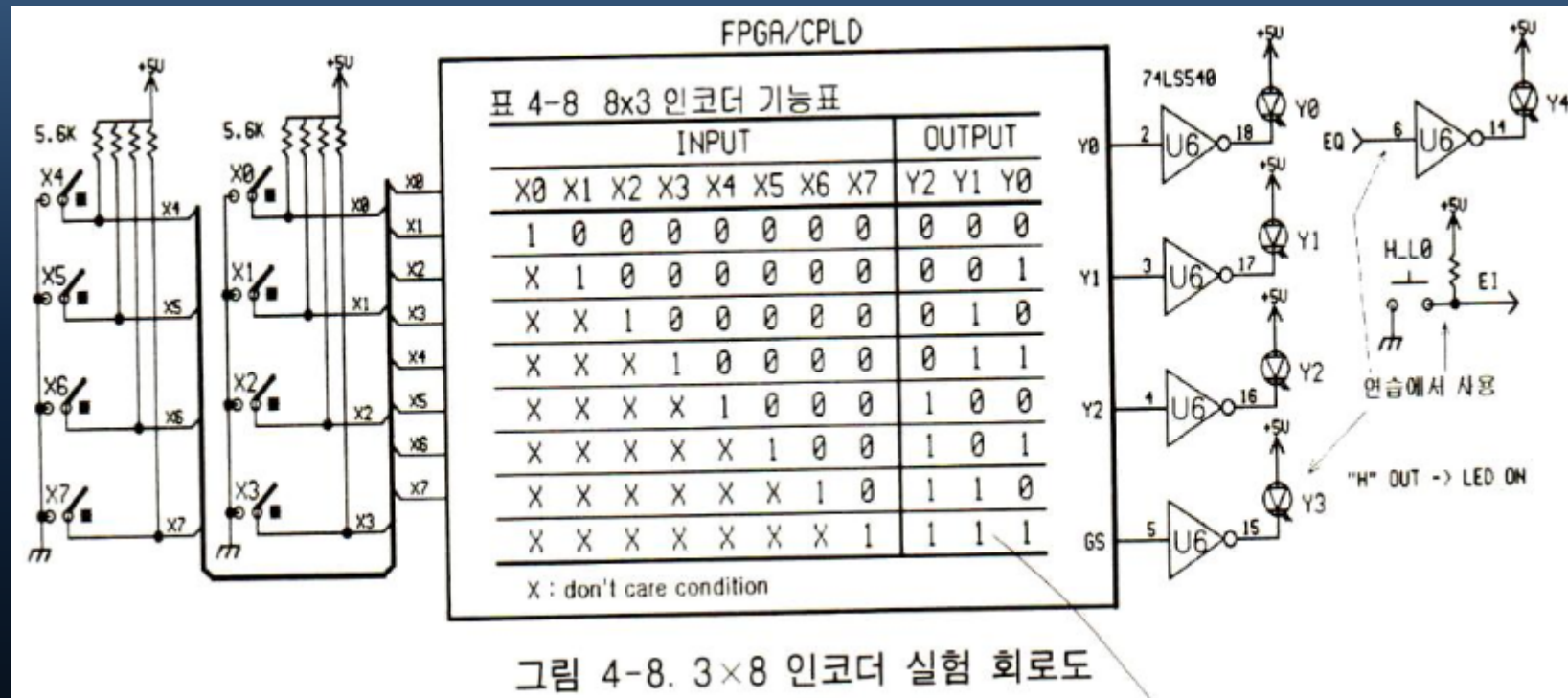

# 설계하기

```
//조건 연산자 사용하기
module ENCODER (X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Y);
    input X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7;           //입력을 각각 비트로 선언
    output [2:0] Y;                                   //출력을 벡터로 선언
    assign Y = X7 ? 3'b111 :                          //X7이 "1"이면 Y=111
                X6 ? 3'b110 :                          //X6이 "1"이면 Y=110
                X5 ? 3'b101 :                          //X5이 "1"이면 Y=101
                X4 ? 3'b100 :                          //X4이 "1"이면 Y=100
                X3 ? 3'b011 :                          //X3이 "1"이면 Y=011
                X2 ? 3'b010 :                          //X2이 "1"이면 Y=010
                X1 ? 3'b001 :                          //X1이 "1"이면 Y=001
                X0 ? 3'b000 : 3'bzzz;                 //X0이 "1"이면 Y=000 아니면 하이 임피던스
endmodule
```

# 설계하기

```
// "if" 문 이용하기
module ENCODER (X, Y);
    input [7:0] X;           // 입력 8비트
    output [2:0] Y;          // 출력 3비트
    assign Y = FUNC_ENC (X); // 입력 X에 대한 출력 Y를 출력
    // encoder function
    function [2:0] FUNC_ENC;
        input [7:0] X;
        // else문과 if문 합쳐서 사용
        if (X[7]) FUNC_ENC = 3'h7; // X7이 "1"이면 Y=111
        else if (X[6]) FUNC_ENC = 3'h6; // X6가 "1"이면 Y=110
        else if (X[5]) FUNC_ENC = 3'h5; // X5가 "1"이면 Y=101
        else if (X[4]) FUNC_ENC = 3'h4; // X4가 "1"이면 Y=100
        else if (X[3]) FUNC_ENC = 3'h3; // X3가 "1"이면 Y=011
        else if (X[2]) FUNC_ENC = 3'h2; // X2가 "1"이면 Y=010
        else if (X[1]) FUNC_ENC = 3'h1; // X1가 "1"이면 Y=001
        else if (X[0]) FUNC_ENC = 3'h0; // X0가 "1"이면 Y=000
        else FUNC_ENC = 3'hz; // 아니면 Y=zzz
    endfunction
endmodule
```

# 설계하기

```
// "case" 문 사용하기
module ENCODER (X, Y);
    input [7:0] X;           // 입력 8비트
    output [2:0] Y;          // 출력 3비트
    assign Y = FUNC_ENC (X); // 입력 X에 대한 출력 Y를 출력
    // encoder function
    function [2:0] FUNC_ENC;
        input [7:0] X;
        casex (X)
            8'b1xxx_xxxx : FUNC_ENC = 3'h7; // X가 "1xxx_xxxx"이면 FUNC_ENC=111
            8'b01xx_xxxx : FUNC_ENC = 3'h6; // X가 "01xx_xxxx"이면 FUNC_ENC=110
            8'b001x_xxxx : FUNC_ENC = 3'h5; // X가 "001x_xxxx"이면 FUNC_ENC=101
            8'b0001_xxxx : FUNC_ENC = 3'h4; // X가 "0001_xxxx"이면 FUNC_ENC=100
            8'b0000_1xxx : FUNC_ENC = 3'h3; // X가 "0000_1xxx"이면 FUNC_ENC=011
            8'b0000_01xx : FUNC_ENC = 3'h2; // X가 "0000_01xx"이면 FUNC_ENC=010
            8'b0000_001x : FUNC_ENC = 3'h1; // X가 "0000_001x"이면 FUNC_ENC=001
            8'b0000_0001 : FUNC_ENC = 3'h0; // X가 "0000_0001"이면 FUNC_ENC=000
            default : FUNC_ENC = 3'h0;      // 조건이 없는 경우 FUNC_ENC=000
        endcase
    endfunction
endmodule
```


# 설계하기

```
`include "ENCODER.v"
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7;
    wire [2:0] Y;
    //자동으로 만들어진 테스트벤치에서 인스턴스 이름(ENCODER)만 변경함
    ENCODER ENCODER (.X0(X0), .X1(X1), .X2(X2), .X3(X3), .X4(X4), .X5(X5), .X6(X6), .X7(X7), .Y(Y));
    initial begin        //입력 값을 5[ns] 동안 유지
        $dumpfile("ENCODER_wave.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
        X0=1; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; X5=0; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=1; X2=0; X3=0; X4=0; X5=0; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=1; X3=0; X4=0; X5=0; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=0; X3=1; X4=0; X5=0; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=0; X3=0; X4=1; X5=0; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; X5=1; X6=0; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; X5=0; X6=1; X7=0; #5;
        X0=0; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; X5=0; X6=0; X7=1; #5;
    end
endmodule
```

# 설계하기


```
`include "ENCODER.v"
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg [7:0] X;
    wire [2:0] Y;
    //자동으로 만들어진 테스트벤치에서 인스턴스 이름(ENCODER)만 변경함
    ENCODER ENCODER (.X(X), .Y(Y));
    initial begin //입력 값을 5[ns] 동안 유지
        $dumpfile("ENCODER_wave.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
        X[0]=1; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=1; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=1; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=1; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=1; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=1; X[6]=0; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=1; X[7]=0; #5;
        X[0]=0; X[1]=0; X[2]=0; X[3]=0; X[4]=0; X[5]=0; X[6]=0; X[7]=1; #5;
    end
endmodule
```

# 설계하기

 




# 설계하기

 

# 설계하기

- 패리티 발생기 및 검사기

 

# 설계하기

```
//비트 연산자 사용하기
module PARITY (A, P);
    input [3:0] A;      //입력 4비트
    output P;          //출력 1비트
        //A[3] xor A[2] xor A[1] xor A[0]
    assign P = A[3] ^ A[2] ^ A[1] ^ A[0];
endmodule
```

```
//단항 비트 처리(reduction) 연산자 사용하기
module PARITY (A, P);
    input [3:0] A;      //입력 4비트
    output P;          //출력 1비트
        //A3 xor A2 xor A1 xor A0
    assign P = ^ (A);
endmodule
```

# 설계하기

```
// "for" 문 사용하기
module PARITY (A, P);
    input [3:0] A;      // 입력 4비트
    output P;          // 출력 1비트
    assign P = FUNC_P (A);    // 입력 A에 대해서 출력 P를 얻어서 출력
    // 패리티 발생기 함수
    function FUNC_P;
        input [3:0] A;
        integer i;      // 루프 인덱스
        begin          // 블록문
            FUNC_P = 0;  // 초기값 0
            for (i=0; i<=3; i=i+1)
                FUNC_P = FUNC_P ^ A[i];    // A0 xor A1 xor A2 xor A3
            end
        endfunction
    endmodule
```

# 설계하기

```
`include "PARITY.v"
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg [3:0] A;           //입력을 레지스터로 선언
    wire P;               //출력을 와이어로 선언
    integer i;            //루프 인덱스
    //자동으로 만들어진 테스트 벤치에서 인스턴스 이름(PARITY)만 변경함
    PARITY PARITY (.A(A), .P(P));
        initial begin
            $dumpfile("PARITY_wave.vcd");
            $dumpvars(0, testbench);
            A=0;           //초기 값
            for (i=0; i<=15; i=i+1)
                #5 A = A + 1;    //5[ns]동안 유지한 후, A = A + 1
        end
    endmodule
```

# 설계하기

