


정리

모듈 정의

- Verilog HDL의 첫 작업
 - C의 함수(function) 단위와 비슷, 기본적인 블록 단위
 - module<모듈 이름>(포트 목록);
 - 하나의 모듈은 하나의 파일로 구성

모듈 이름 : example

포트목록 : inp1, inp2
inp3, inp4, result

 

```
module example(inp1, inp2, inp3, inp4, result);  
  
    input  inp1, inp2, inp3, inp4;  
    output result;  
    wire  t1, t2;  
  
    and (t1, inp1, inp2);  
    and (t2, inp3, inp4);  
    nor (result, t1, t2);  
  
endmodule
```


포트

- 모듈과 모듈을 연결할 수 있는 인터페이스
- 포트를 연결할
- 인자 순서대로 연결할 수 있으며
순서에 상관없이 이름에 각각 할당할 수 있음

```
module adder(x, y, c_out, c_in, sum);  
    // ...  
endmodule  
  
// 위치에 의한 포트 연결  
adder adder1(inp1, inp2, carry_out, carry_in, sum_out);  
// 이름에 의한 포트 연결  
adder adder2(.sum(sum_out), .c_out(carry_out), .c_in(carry_in),  
.x(inp1), .y(inp2));
```

테스트 벤치 설정

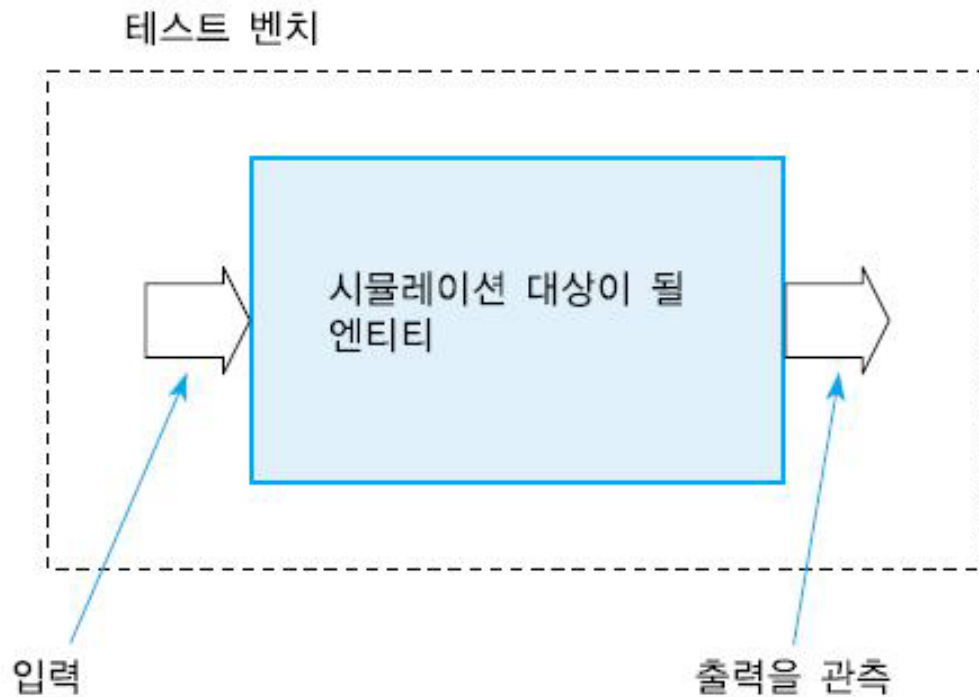- ◆ 설계한 것을 테스트하고 모의실험에 대한 결과를 보기 위해 입력 테스트 패턴을 회로의 HDL 모델 설계에 적용하고 설명하는 HDL 프로그램



```
module testbench;                                //모듈 입력 작성
    reg    in1,in2,in3,in4;                      //입력을 "reg"로 선언
    wire   result;                               //출력을 "wire"로 선언
```

```
example ex(in1,in2,in3,in4,result);
```

```
initial begin
    $dumpfile("wave.vcd");
    $dumpvars;
    $monitor("in1 = %b, in2 = %b,in3 = %b, in4 = %b,
    result = %b", in1,in2,in3,in4,result);
```


```
#10 in1=0;in2=0;in3=0;in4=0;
#10 in1=0;in2=0;in3=1;in4=1;
#10 in1=1;in2=1;in3=0;in4=0;
#10 in1=1;in2=1;in3=1;in4=1;
```

```
end
```

```
endmodule                                     //테스트벤치 모듈 끝
```

single Delay
 
```
module buf_gate ();  
  reg in;  
  wire out;  
  
  buf #(5) (out,in);  
  
  initial begin  
    $monitor ("Time = %g in = %b out=%b", $time, in, out);  
    in = 0;  
    #10 in = 1;  
    #10 in = 0;  
    #10 $finish;  
  end  
  
endmodule
```




Two Delays

```
module buf_gate1 ();  
reg in;  
wire out;
```


```
buf #(2,3) (out,in);
```
 
```
initial begin  
    $dumpfile("two_delay.vcd");  
    $dumpvars;  
    $monitor ("Time = %g in = %b out=%b", $time, in, out);  
    in = 0;  
    #10 in = 1;  
    #10 in = 0;  
    #10 $finish;  
end  
  
endmodule
```



All delay

```
module delay();  
  reg in;  
  wire rise_delay, fall_delay, all_delay;  
  
  initial begin  
    $monitor (  
      "Time=%g in=%b rise_delay=%b fall_delay=%b all_delay=%b",  
      $time, in, rise_delay, fall_delay, all_delay);  
    in = 0;  
    #10 in = 1;  
    #10 in = 0;  
    #20 $finish;  
  end  
  
  buf #(1,0)U_rise (rise_delay, in);  
  buf #(0,1)U_fall (fall_delay, in);  
  buf #1 U_all (all_delay, in);  
  
endmodule
```

 

```
module arbiter (input clock, reset, req_0, req_1,output gnt_0, gnt_1);

    reg gnt_0, gnt_1;

    always @ (posedge clock or posedge reset)
        if (reset) begin
            gnt_0 <= 0;
            gnt_1 <= 0;
        end else if (req_0) begin
            gnt_0 <= 1;
            gnt_1 <= 0;
        end else if (req_1) begin
            gnt_0 <= 0;
            gnt_1 <= 1;
        end

endmodule
```

```

module arbiter_tb;
  reg clock, reset, req0, req1;
  wire gnt0, gnt1;
  arbiter U0 (clock, reset, req0, req1, gnt0, gnt1);


  initial begin
    $monitor ("time=%d, req0=%b, req1=%b, gnt0=%b, gnt1=%b", $time,
req0, req1, gnt0, gnt1);
    clock = 0; reset = 0; req0 = 0; req1 = 0;
    #5 reset = 1;    #15 reset = 0;
    #10 req0 = 1;    #10 req0 = 0;
    #10 req1 = 1;    #10 req1 = 0;
    #10 {req0, req1} = 2'b11;
    #10 {req0, req1} = 2'b00;
    #10 $finish;
  end

  always begin
    #5 clock = ! clock;
  end
endmodule

```

인에이블 입력을 갖는 2 to 4 라인 디코더

입력			출력			
<i>E</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>Y</i> ₃	<i>Y</i> ₂	<i>Y</i> ₁	<i>Y</i> ₀
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

 

decoder_2x4_gates.v

```
module decoder_2x4_gates (D, A, B, enable);  
    output      [0: 3]  D;  
    input       A, B;  
    input       enable;  
    wire        A_not, B_not, enable_not;  
    not  
        G1 (A_not, A),  
        G2 (B_not, B),  
        G3 (enable_not, enable);  
    nand  
        G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),  
        G5 (D[1], A_not, B, enable_not),  
        G6 (D[2], A, B_not, enable_not),  
        G7 (D[3], A, B, enable_not);  
endmodule
```

```

module t_decoder_2x4_gates;
  wire  [0: 3]  D;
  reg    A, B;
  reg    enable;

  decoder_2x4_gates M1 (D, A, B, enable);


  initial begin          //블록문 시작
    $dumpfile ("decoder_gates_wave.vcd");
    $dumpvars (0, t_decoder_2x4_gates);

    #10 enable = 0; A = 0; B = 0;
    #10 enable = 0; A = 0; B = 1;
    #10 enable = 0; A = 1; B = 0;
    #10 enable = 0; A = 1; B = 1;
    #10 enable = 1; A = 0; B = 0;
    #10 enable = 1; A = 0; B = 1;
    #10 enable = 1; A = 1; B = 0;
    #10 enable = 1; A = 1; B = 1;

  end
endmodule


```

2x1 mux

 

선택선	출력
S	F
0	D_0
1	D_1

진리표

 

회로도

`mux_2x1_df.v`

```
module mux_2x1_df (output m_out, input A, B, select);
```

```
    assign m_out = (select)? A : B;
```

```
endmodule
```

;


```

module t_mux_2x1_df;
    wire    t_m_out;
    reg     t_A, t_B;
    reg     t_select;

    mux_2x1_df M1 (t_m_out, t_A, t_B, t_select);

    initial begin
        $display ("time      Select  A      B      m_out");
        $monitor ("%2g      %b      %b      %b      %b", $time, t_select, t_A,
t_B, t_m_out);
        t_select = 1; t_A = 0; t_B = 1;
        #10 t_A = 1; t_B = 0;
        #10 t_select = 0;
        #10 t_A = 0; t_B = 1;
    end
endmodule

```

설계하기

 


그림 4-13. 4비트 패리티 발생기 실험 회로도

설계하기

//비트 연산자 사용하기

```
module PARITY (A, P);  
    input [3:0] A;      //입력 4비트  
    output P;          //출력 1비트  
        //A[3] xor A[2] xor A[1] xor A[0]  
        assign P = A[3] ^ A[2] ^ A[1] ^ A[0];  
endmodule
```

//단항 비트 처리(reduction) 연산자 사용하기

```
module PARITY (A, P);  
    input [3:0] A;      //입력 4비트  
    output P;          //출력 1비트  
        //A3 xor A2 xor A1 xor A0  
        assign P = ^ (A);  
endmodule
```

설계하기

// "for" 문 사용하기

```
module PARITY (A, P);
```

```
    input [3:0] A;      // 입력 4비트
```

```
    output P;          // 출력 1비트
```

```
    assign P = FUNC_P (A);      // 입력 A에 대해서 출력 P를 얻어서 출력
```

```
    // 패리티 발생기 함수
```

```
    function FUNC_P;
```

```
        input [3:0] A;
```

```
        integer i;          // 루프 인덱스
```

```
        begin              // 블록문
```

```
            FUNC_P = 0;    // 초기값 0
```

```
            for (i=0; i<=3; i=i+1)
```

```
                FUNC_P = FUNC_P ^ A[i];    // A0 xor A1 xor A2 xor A3
```

```
            end
```

```
        endfunction
```

```
    endmodule
```

설계하기

```
`include "PARITY.v"
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
    reg [3:0] A;           //입력을 레지스터로 선언
    wire P;               //출력을 와이어로 선언
    integer i;            //루프 인덱스
    //자동으로 만들어진 테스트 벤치에서 인스턴스 이름(PARITY)만 변경함
    PARITY PARITY (.A(A), .P(P));
        initial begin
            $dumpfile("PARITY_wave.vcd");
            $dumpvars(0, testbench);
            A=0;            //초기 값
            for (i=0; i<=15; i=i+1)
                #5 A = A + 1;    //5[ns]동안 유지한 후, A = A + 1
        end
    endmodule
```

